

### 一、 选择题

- 1、 结点电压法
- 2、 二极管，问最大电压
- 3、 求时间常数（含受控源）
- 4、 空心变压器的输入阻抗
- 5、 判断有效值

### 二、 填空题

常规填空题……

### 三、 应用题

一阶电路，求网络函数