

2014 年浙江大学 840 电路考研试题（回忆版）

本试题由 kaoyan.com 网友我对你不离不弃提供

- 一、开关合分状态相同
- 二、利用稳压管功能特征判断电路状态
- 三、回转器电路求二端口
- 四、三相电路是星角变换加三次谐波特征
- 五、放大器
- 六、利用功放特征求端口特性的题目，借助复频域
- 七、输电线路

以上试题来自 kaoyan.com 网友的回忆，仅供参考，纠错请发邮件至 suggest@kaoyan.com。