

2014 年兰州理工大学 818 电路考研试题（回忆版）

本试题由 kaoyan.com 网友梁英提供

- 一、一个简单的电路图求电流（方法不限）
- 二、电源的等效变换法求 U_o/U_s
- 三、叠加定理，只有电流源和电压源
- 四、列节点电压方程（用最少的方程）
- 五、列含互感的回路方程
- 六、一阶电路，画出电流随时间变化的图形（电感）
- 七、给出电流表的值求正弦电路参数
- 八、正弦电路给出功率及电压电流，求 r 、 l 、 c
- 九、三相电路 求功率（对称和不对称）
- 十、谐振

以上试题来自 kaoyan.com 网友的回忆，仅供参考，纠错请发邮件至 suggest@kaoyan.com。