

2014 年兰州交通大学数字电路、模拟电子电路考研复试试题
(回忆版)

本试题由 kaoyan.com 网友君雨飞轩提供

- 一、共五个小题涉及判断管子类型 判断门电路类型 分析逻辑电路 以及失真。
- 二、常规的基本放大电路，话等效电路图求电压放大倍数 输入电阻输出电阻
- 三、涉及直流电源那章
- 四、在信号处理与运算那章
- 五、考的是数电设计题
- 六、
- 七、涉及到 138 译码器
- 八、一个 jk 触发器花波形

以上试题来自 kaoyan.com 网友的回忆，仅供参考，纠错请发邮件至 suggest@kaoyan.com。